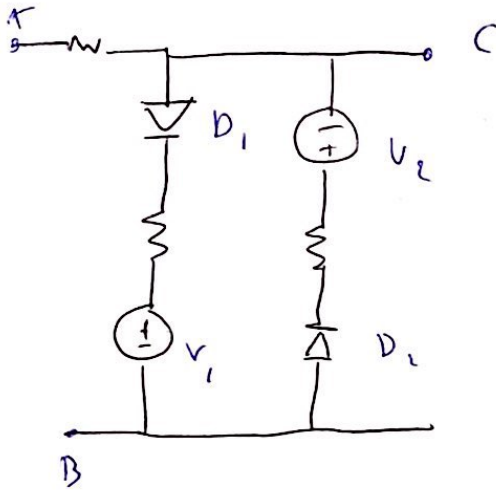


1.




$$V_1 = 7V \quad V_2 = 4V$$

$$V_V = 0.17V \quad R = 100\Omega$$

$$V_1 = V_A - V_B \quad V_0 = V_C - V_D$$

a) D_1 on D_2 off

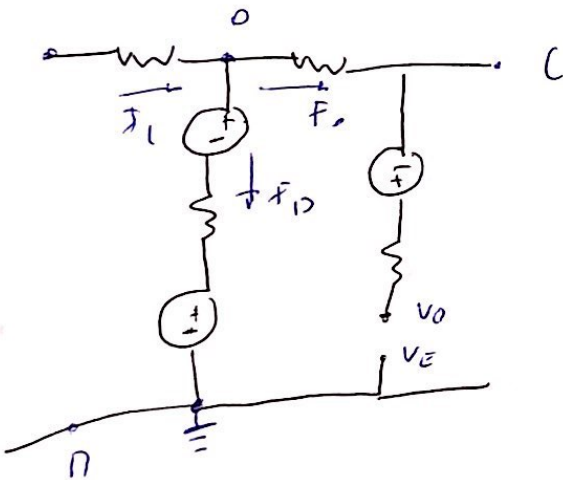

$$I_1 = I_0 + I_D$$

$$I_0 = \frac{V_0 - V_C}{R}$$

$$I_1 = \frac{V_A - V_0}{R}$$

$$V_0 - V_B = 0.17 - I_D \cdot 100 + 2$$

$$V_0 - V_B = 2.17 - 100 I_D$$

$$I_D = \frac{V_0 - V_B - 2.17}{-100}$$

$$\frac{V_A - V_0}{100} = \frac{V_0 - V_C}{100} + \frac{V_0 - V_B - 2.17}{-100}$$

$$V_A - V_0 = V_0 - V_C - V_0 + V_B + 2.17$$

$$V_A - V_0 = V_B - V_C + 2.17$$

$$V_A - V_0 = V_{out} + 2.17$$

$$V_{in} = V_A - V_B \quad V_{in} - V_{out} = V_A$$

$$V_{out} = V_C - V_B$$

$$V_A - V_B = I_1 R + 0.17 + I_D R + 0.17$$

$$V_{in} = I_1 R + 2.17 + I_D R + 0.17$$

$$V_{in} - 2.17 - 0.17 = 0$$

$$I = \frac{V_{in} - 2.17}{200}$$

